

EGZAMIN III TD

1		<p>Zmierzono, że dla $e_G = E_G = 0,72V$ napięcia $U_{WE2} = 0,68V$ oraz $U_{WY} = 4,2V$. Gdy napięcie e_G wzrosło o wartość $\Delta E_G = 18mV$ to U_{WE2} wzrosło o $\Delta U_{WE2} = 8mV$ a U_{WY} zmalało o $-\Delta U_{WY} = 256mV$. Oblicz parametry różniczkowe (dynamiczne) h_{11}, h_{21}, g_m tranzystora w punkcie pracy oraz statyczny współczynnik wzmocnienia prądowego β. [4p]</p>
2		<p>Wyznacz maksymalne dopuszczalne napięcie na wejściu stabilizatora $U_{WE_{max}}$ jeśli rezystancja obciążająca może zmieniać się od 0 do ∞. W obliczeniach przyjmij następujące parametry diody Zenera: $U_Z = 10V$, $r_Z = 0\Omega$, $P_{Z_{max}} = 0,5W$. [2p]</p>
3		<p>Narysuj charakterystykę przejściową tzn. zależność $u_{WY}(u_{WE})$ układu na rysunku w zakresie $0 < u_{WE} < U_{CC}$. Zaznacz i oblicz (!) punkty załamania charakterystyki. [3p]</p>
4		<p>Rozpoznaj wzmacniacz. Oblicz $u_{wy}(t)$ (w przybliżeniu) jeśli $u_{we}(t) = 15\sin(\omega t)$ mV. Obliczenia przeprowadź dla średnich częstotliwości. Przyjmij $\eta = 1$, $U_T = 25mV$ [3p]</p>
5		<p>Zastosowany w układzie tranzystor posiada parametry $I_{DSS} = 5mA$, $U_P = 4V$. Oblicz prąd drenu I_D [2p], napięcie U_{GS} [1p] transkonduktancję g_m w punkcie pracy [1p] wzmocnienie na środku pasma k_{u0} [1p] rezystancję wyjściową R_{wy} [0,5p] pojemność wejściową, C_{we} [1p] oraz górną częstotliwość graniczną f_g [0,5p]. W obliczeniach przyjmij $r_{ds} = \infty$, $C_{gs} = C_{gd} = 200pF$ oraz że rezystancja wewnętrzna źródła napięcia zmiennego E_g jest równa $R_g = 600\Omega$. Odpowiedz na pytania: -jak nazywa się tranzystor zastosowany w układzie? [0,5p] -jak nazywa się układ polaryzacji tranzystora? [0,5p] -w jakim zakresie pracy pracuje tranzystor? [1p]</p>
6		<p>Oblicz $u_{wy}(t)$ (w przybliżeniu) jeśli $u_{we}(t) = 30\sin(\omega t)$ mV. Obliczenia przeprowadź dla średnich częstotliwości. [2p]</p>
7		<p>Oblicz w przybliżeniu napięcie (całkowite) $u_{wy}(t)$ jeśli $u_{we}(t) = 10\sin\omega t$ mV. Obliczenia przeprowadź dla średnich częstotliwości. [4p]</p>

8		Oblicz wartość prądu w obciążeniu R_L [2p]
9		Oblicz [2p] i narysuj logarymiczną charakterystykę amplitudową [0÷2p] i fazową wzmacniacza [0÷2p]. Na wykresie zaznacz istotne wielkości: wzmacnienie i fazę dla $\omega \rightarrow \infty$ i $\omega \rightarrow 0$, częstotliwości graniczne, nachylenie charakterystyki amplitudowej
10		(a) Oblicz wartości U_x , U_y , U_M napięć u_{C1} , u_{C2} zaznaczone w polu charakterystyk przejściowych wzmacniacza. ($U_{BCP} = 0,5V$) [4p] (b) oblicz wzmacnienie różnicowe do wyjścia nieodwracającego [1p]
11		Narysuj charakterystykę przejściową $U_{WY}(U_{WE})$. Oblicz współrzędne wszystkich charakterystycznych punktów tej charakterystyki. Jaki to układ? [5p]
12		(a) Oblicz amplitudę U_{wy} napięcia na wyjściu modulatora jeśli amplituda napięcia modulowanego (nośnej) na wejściu układu $U_n = 10mV$, a amplituda sygnału modulującego $U_m = 0$. [6p] (b) Oblicz głębokość modulacji m jeśli $U_m = 3,7V$. [Wskazówka: głębokość modulacji jest równa stosunkowi amplitud napięcia modulującego pojawiającego się na R_7 do napięcia stałego na tym rezystorze $m = U_{7ac}/U_{7DC}$]. [3p] Przyjmij $\eta = 1$ $U_I = 25mV$.