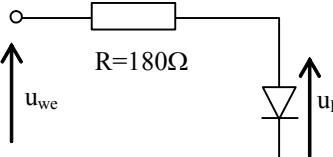
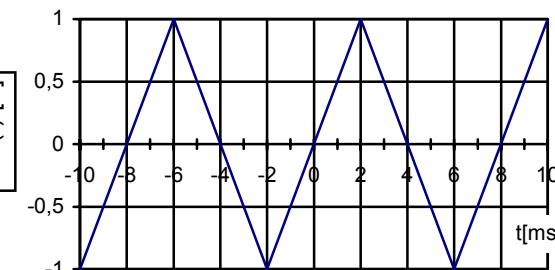
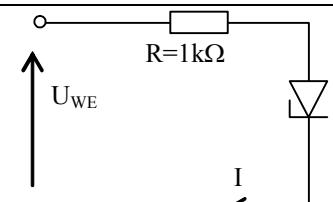
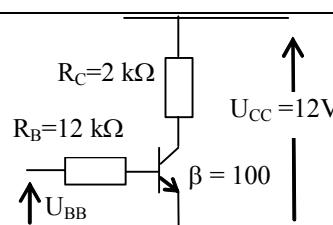
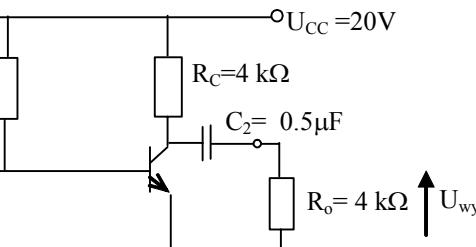
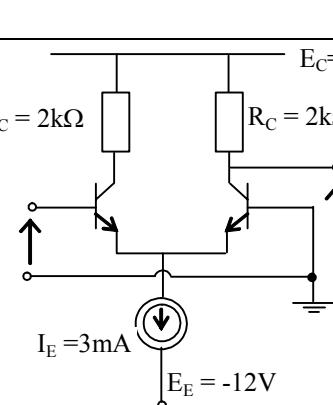
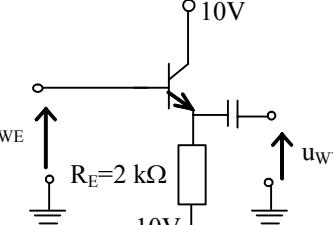


UKŁADY ELEKTRONICZNE

1  	<p>1. Przyjmując dwuodcinkową charakterystykę diody z parametrami $U_0=0,5\text{V}$ i $r_d=20\Omega$ oblicz maksymalną i minimalną wartość prądu w obwodzie, oraz maksymalną i minimalną wartość napięcia u_D dla układu przedstawionego na rysunku. Przyjmij przebieg napięcia $u_{we}(t)$ zgodnie z załączonym wykresem. [4p]</p>
2 	<p>W układzie jak na rys. oblicz prąd I płynący przez diodę, dla dwóch wartości napięcia wejściowego: $U_{WE1}=1,7\text{V}$ [1p], $U_{WE2}=-15\text{V}$ [2p]. W obliczeniach przyjmij następujące parametry diody Zenera: a) polaryzacja zaporowa $U_z=10\text{V}$, $r_z=0\Omega$, b) polaryzacja w kierunku przewodzenia $U_0=0,7\text{V}$, $r_d=0\Omega$.</p>
3 	<p>Wyznacz prąd kolektora I_C i napięcie kolektor-emiter U_{CE} tranzystora krzemowego w układzie jak na rys. dla różnych wartości napięcia U_{BB} a) $U_{BB}=12,7\text{V}$, b) $U_{BB}=1,3\text{V}$, c) $U_{BB}=-0,8\text{V}$. [6p]</p>
4 	<p>Oblicz wzmacnienie skuteczne k_{us} [2p] rezystancję wejściową [1p] oraz dolną częstotliwość graniczną [2p] wzmacniacza jak na rys. Przyjmij następujące wartości parametrów małosygnałowych tranzystora: $r_{b'e}=1\text{k}\Omega$, $g_m=160\text{mS}$, $g_{ce}=0$ oraz, że rezystancja wyjściowa (wewnętrzna) R_G źródła sygnału sterującego wzmacniacz jest równa $R_G=600\Omega$. Przyjmując $C_{b'e}=10\text{pF}$, $C_{b'c}=3\text{pF}$ wyznacz pojemność wejściową [1p] oraz górną częstotliwość graniczną wzmacniacza. [2p]</p>
5 	<p>Oblicz wzmacnienie K układu. Obliczenia przeprowadź dla średnich częstotliwości. [3p]</p>
6 	<p>Oblicz $u_{wy}(t)$ (w przybliżeniu) jeśli $u_{we}(t)=1+0,12\sin(\omega t)\text{[V]}$ a ω jest w zakresie średnich częstotliwości. [3p]</p>

7		Oblicz U_{WY} jeśli $U_{WE} = 12V$. [3p]
8		Oblicz wartość prądu $I_{obięci}$ w obciążeniu $R_{obięci}$. [3p]

Imię i nazwisko:... _____

Zad.	Odpowiedź: podaj ostateczny wzór i wartość				pkt.	
1	$i_{\max} = \frac{U_{we\max} - U_0}{R + r_d} = 2,5mA$	$i_{\min} = 0$	$u_{D\max} = U_0 + i_{\max}(R + r_d) = 0,55V$	$u_{D\max} = u_{we\min} = -1V$	4	
2	a) $I = \frac{U_{WE1} - U_0}{R + r_d} = 1mA$	b) $I = \frac{U_{WE2} + U_z}{R + r_z} = -5mA$			3	
3	a: $U_{BB}=12,7V$	b: $U_{BB}=1,3V$	c: $U_{BB}= - 0,8V$			
	$I_C = \frac{U_{CC} - 0,2}{R_C} = 5,9mA$	$I_C = \beta I_B = \beta \frac{U_{BB} - 0,7}{R_B} = 5mA$	$I_C = 0$		6	
	$U_{CE} = 0,2V$ (nasycenie)	$U_{CE} = U_{CC} - I_C R_C = 2V$	$U_{CE} = 12V$ (zatkanie)			
4	$k_{us} = -g_m(R_C \parallel R_o) \frac{R_{we}}{R_{we} + R_G} = -200$	$R_{we} = r_{b'e} \parallel R_B \approx r_{b'e} = 1k\Omega$	$\tau_1 = C_1(R_G + R_{we}) = 0,16ms$ $\tau_2 = C_2(R_o + R_C) = 4ms$		8	
	$f_d = 1/(2\pi\tau_2) \approx 40 Hz$	$C_{we} = C_{b'e} + C_{b'c}(1 + g_m R_C \parallel R_o) = 973pF$	$f_g = (2\pi C_{we} R_{we} \parallel R_G)^{-1} \approx 436kHz$			
5	$K = \frac{1}{2} g_m R_C = \frac{1}{2} 40 \frac{I_E}{2} R_C = 60$ (wzm. różnicowy: wyjście nieodwracające)				3	
6	$u_{WY}(t) = u_{wy}(t) = k_u u_{we}(t) \approx u_{we}(t) = 0.12 \sin(\omega t) V$, bo $k_u \approx 1$ (wtórnik emiterowy)				3	
7	$U_{WY} = U_- = U_+ = \frac{R}{R + 2R} U_{WE} = \frac{1}{3} U_{WE} = 4V$				3	
8	$I_{obięci} \approx I_E = \frac{U_Z + U_D - U_{BE}}{R_E} = \frac{10 + 0,7 - 0,7}{10k\Omega} = 1mA$				3	